

### R 型变压器参考设计手册
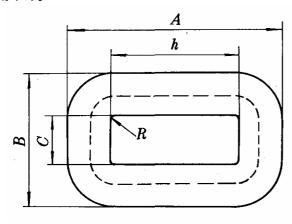
### 一、R 型变压器的结构与特点

R 型变压器是在综合 C 形、环形变压器优点的基础上发展起来的。与传统的变压器一样,R 型变压器也是由铁心、线圈、结构件三大部分组成。但在结构上独具一格,自成一体,被称为 90 年代变压器结构的一场革命。



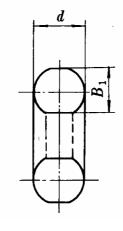

R 型变压器的核心部分——R型铁心,是由一根用开料机切割成宽窄不一,即由窄到宽,由宽到窄连续均匀过渡的优质冷轧取向硅钢带卷绕而成,经热处理退火,浸渍绝缘漆,一次成型。铁心不切割,截面近似圆形,如图1—01所示,其常用规格及尺寸见表1—11。

图 1--01 R 型铁心

表 1—11 R 型铁心尺寸及参数表

			尺	寸	/mm				参考数据	
型号 	d max	c ±1	h ± 1	A max	В	$B_1$	R	l <sub>c</sub> /cm	S <sub>c</sub> /cm <sup>2</sup>	G <sub>c</sub> /g
R - 10	16.7	16	42	74	46 ± 1		1	16.31	1.85	230
R - 20	18.2	18	43	81	52 ± 1		1	17.63	2.30	310
R - 30	20.2	20	55	96	56 ± 1		1	20.72	2.68	425
R - 40	21.5	21	55	98	59 ± 1		1.5	21.04	3.20	515
R - 50	23.2	22	53	101	64 ± 2		1.5	21.85	3.68	615
R - 80	24.5	23	74	122	66 ± 2	$B_1 =$	1.5	26.51	4.09	830
R - 100	26.0	28	70	123	74 ± 2	0.92 <i>d</i>	1.5	27.71	4.53	960
R – 160	28.0	30	80	139	82 ± 3		1.5	30.48	5.40	1 260
R – 260	30.5	32	93	155	89 ± 3		1.5	34.01	6.23	1 620
R - 320	32.0	36	97	163	95±3		2	36.04	7.14	1 970
R – 600	38.0	37	103	182	106 ± 4		2	39.00	10.22	3 050
R-1 000	44.5	40	127	222	127 ± 4		2	47.33	13.53	5 000

R 型变压器的骨架是用 PBT 阻燃工程塑料压制成型,制成拼装式圆形骨架,并由内外两种骨架组合而成,如图 1—02 所示。线圈绕制前先将骨架拼装在 R 型铁心上,用专用绕线机直接转动骨架实现线圈的绕制。一般将初、次级绕组分别绕在内、外骨架上,它有效地增加了绕组间的绝缘距离。也可只用一只内骨架,初级绕组绕在内层,次级绕组绕在外层。表 1—12 列出了常用的骨架尺寸,供参考。

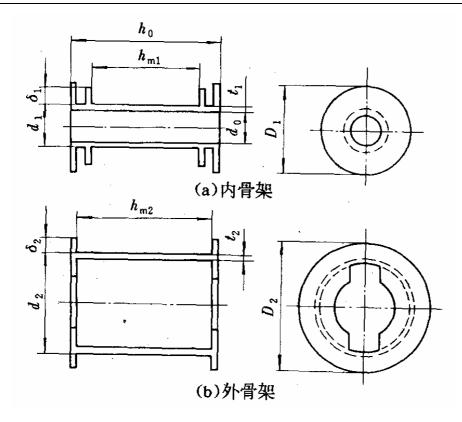


图 1-02 R 型变压器线圈骨架

R 型变压器与传统的 E 型插片铁心变压器相比具有以下特点:

体积小 30% ,质量轻 40% ;

漏磁小,只有E型变压器的1/10以下;

损耗小,温升低,与 E 型变压器相比,温升降低 一半以下;

结构简单,噪音低; 常用卧式结构,薄形 化,适合于高密度安装;

绕组呈圆形,平均匝 长减少6%—10%,铜损低, 用铜量少。

R 型变压器广泛用于 CNC 机床、办公室自动化设 备、计算机、电视摄像和音 响设备中。

表 1—12 R 型变压器线圈骨架尺寸

mm

型号	内 骨 架							外 骨 架					
	$d_0$	$d_1$	$t_1$	$\delta_1$	$D_1$	h 0	$h_{\mathrm{m1}}$	$d_2$	t 2	$\delta_2$	h m2	$D_2$	
RB - 10	16.8	19.2	1.2	2.3	30	39	29.2	25.9	1	2.05	27.8	30	
RB – 20	18.8	21.4	1.3	2.6	34	41	31	28.7	1	2.65	31	34	
RB - 30	20.5	23.1	1.3	2.8	36.5	52.5	42.5	30.8	1	2.85	42.5	36.5	
RB – 40	22	24.6	1.3	2.7	38	52.5	42.5	32.1	1	2.95	42.5	38	
RB - 50	24	26.6	1.3	3.2	42	50.5	40.5	35.1	1	3.45	40.5	42	
RB - 80	25	27.6	1.3	3.4	44	71	59	36.5	1	3.75	59	44	
RB - 100	26.5	29.1	1.3	4.6	51	68.5	58	40.6	1.1	5.2	58	51	
RB – 160	29	31.6	1.3	5.0	55	73	66	43.9	1.1	5.55	66	55	
RB – 260	31	34	1.5	5.3	59	88.5	78	47.1	1.2	5.95	75	59	
RB – 320	32.5	35.5	1.5	6.4	64.5	94.5	82	50.8	1.2	6.85	78	64.5	
RB - 600	39	42.4	1.7	6.0	71	102	92	57.3	1.4	6.85	85	71	
RB – 1000	46	49.6	1.8	7.4	83	126.5	111	67.3	1.4	7.85	109	83	

在使用 R 型铁心和 R 型变压器时,以下两点应加以注意。

1) 根据铁心材质的磁性能来确定电磁参量

目前 R 型铁心所选用的材料主要是 DQI51—35 及 Z8H—0.23 两种。由于我国尚未制订 R 型铁心标准,因此,各企业生产的 R 型铁心在尺寸及磁性能方面均有一定的差异。在选用 R 型铁心设计变压器时,应根据生产企业提供的有关数据进行。对功率在 100W 以下的变压器,由于温升较低,铁损只影响变压器效率,上述两种材料对电磁参量的选择影响不大。对功率在 100W 以上的变压器,必须根据铁心的磁性能来确定电磁参量,同时应选用较好的材质,以更好地体现 R 型变压器的特点。

### 2) 正确地选用熔断器

由于 R 型变压器的合闸电流较大,必须正确地选用熔断器,以保证整机正常工作。

#### 二、R 型变压器计算

R 型变压器的计算步骤与 C 形铁心变压器相同,但由于 R 型变压器的结构特点,在计算方法上有其自身的特点。以下举例介绍其计算方法。

### 1. 电源变压器主要技术要求

初级输入电压 U₁ = 220V;

电源频率 f = 50Hz;

次级输出电压  $U_2 = 7.5 \text{V}$ ,  $U_3 = 26 \text{V}$ ;

次级输出电流  $I_2 = IA$ ,  $I_3 = 2.8A$ ;

电路图 如图 2—01 所示。

#### 2. 计算步骤与方法

1) 变压器功率容量

 $P_2 = 7.5 \times 1 + 26 \times 2.8 = 80.3W$ 

2) 选铁心

查表 2—11, 取铁心规格为 R—80。R—80 的 铁心功率为 80—100VA, 本例中有一定余量。

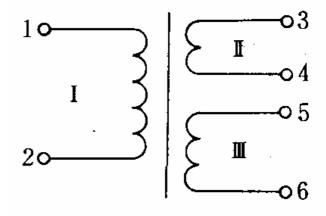


图 2—01 所示 电源变压器电路图

选择铁心的原则是:应根据负载功率的大小,绕组的多少,电压高低,温升要求,工作环境温度等来确定铁心的规格尺寸。表 2—11 列出了设计的典型参数,供参考。

在表 2—11 中,环境温度为+55,变压器温升不超过 55。

铁心的电磁性能建议如下:

对 DQ151—35 材料,铁心在  $B_0$  = 1.7T 下,单位铁损不超过 2.2W / kg,对于 R—100 以下的铁心,可放宽至 2.5W / kg。铁心磁化伏安不超过 8VA / kg。

对 Z8H—0.23 材料,铁心在  $B_0$  = 1.7T 下,单位铁损不超过 1.25W / kg,对于 R—100 以下的铁心可放宽至 1.5W / kg。铁心磁化伏安不超过 2VA / kg。

铁心的磁化伏安,只要能满足在  $B_0$  = 1.7T 下, $VA_{\varphi 0}$  在 10VA / kg 以下,其功率因数均能在 0.99 以上。可根据实际使用情况,确定一个合适的  $VA_{\varphi 0}$  值。

### 3) 确定电磁参量

磁感应强度选择方法同 3.4.2,本例选用 Z8H—0.23 铁心材料,其  $B_{50}$  在 1.9T 以下。当电网电压波动值最大为 + 15%时,磁感应强度值宜取 1.7T 左右,电网电压波动值最大为 + 10%时,磁感应强度值可取 1.75T 左右。

本例中,取B<sub>0</sub>=1.70T,当电网电压达+115%时,可保证变压器正常工作。

电流密度 j 和电压调整率的选择参考表 2—11。具体选择方法是:功率余量小时取大值,功率余量大时取小值。

### 4) 变压器绕组功率分配

变压器绕组功率分配的原则是:初级绕组应平衡分配在左右两个铁心柱上,一般,功率在 300W 以下采用串联,300W 以上采用并联。次级绕组既要考虑功率分配平衡,又要考虑大功率绕组在左右铁心柱中的功率平衡。电压较低,工作电流大的次级绕组宜采用并联;电压高,电流小的次级绕组宜采用串联。

本例中,初级绕组采用左右各一半后串联;次级两绕组采用左右各一半后并联。

#### 5) 匝数计算

$$TV_1 = 10^4 / 4.44 fB_0 S_C = 10^4 / 4.44 \times 50 \times 1.7 \times 4.09 = 6.479$$
 匝 / V 取 U% = 8%

$$TV_2 = TV_1 / (1 - U\%) = 6.479 / (1 - 0.08) = 7.042 \oplus / V$$

$$N_2 = U_2 \cdot TV_2 = 7.5 \times 7.042 = 52 \, \oplus$$

$$N_3 = U_3 \cdot TV_2 = 26 \times 7.042 = 182$$
 匝

### 6) 导线直径确定

次级反射到初级的电流 l<sub>2</sub>

$$I_2=(I_2N_2+I_3N_3)/N_1=1\times52+2.8\times182/1420=0.395~A$$
由于 R 型变压器的铁损电流与磁化电流很小,故可直接用  $I_2$  来确定初级导线直径。 查表 2—11,取  $j=3A/mm^2$ 。

$$d_1 = 1.13$$
  $\overline{l_2 / j} = 1.13 \times \overline{0.395 / 3} = 0.41 \text{mm}$ 

$$d_2 = 1.13 \quad \overline{0.5l_2/j} = 1.13 \times \overline{0.5/3} = 0.46 \text{mm}$$

$$d_3 = 1.13 \quad 0.5l_3 / 3 = 1.13 \times \quad 0.5 \times 2.8 / 3 = 0.77 \text{mm}$$

取  $d_1 = 0.425$ mm ,  $d_2 = 0.475$ mm ,  $d_3 = 0.80$ mm。

### 7) 结构计算

导线直径确定后,进行结构计算,核算窗口能否容纳。

表 2—11 R 型变压器计算参数表 (f = 50Hz)

铁心	功率				$U_1$ =	= 220V 时	参数		温升计算	参考数据	***
型号	容量 /W	B₀ ⁄T	<i>j</i> /A•mm <sup>-2</sup>	$\Delta U\%$	<i>d</i> <sub>1</sub> /mm	$N_1$	连接法	$\alpha_{m0}$ $\times 10^3$	F <sub>c</sub>	F <sub>m</sub>	β
R - 10	~15	1.70	4.0~4.5	16~20	\$0.15	1575×2	串联	1.15	42.9	92.9	0.462
R – 20	20~28	1.70	3.8~4.5	14~18	\$0.19	1267×2	串联	1.15	54.1	112.8	0.480
R - 30	30~45	1.70	3.5~4.0	12~15	\$0.25	1088×2	串联	1.15	64.0	149.1	0.429
R – 40	35~55	1.70	3.3~3.8	10~13	♦0.28	911×2	串联	1.15	74.1	155.5	0.477
R - 50	50~65	1.70	3.2~3.5	9~12	ф0.315	792×2	串联	1.05	88.5	170.6	0.519
R - 80	70~100	1.70	3.0~3.3	8~10	ф0.425	713×2	串联	1.05	96.3	237.5	0.405
R - 100	90~130	1.70	2.8~3.2	8~9	\$0.50	643×2	串联	1.05	115.3	279.2	0.413
R - 160	150~200	1.70	2.6~3.0	7~8	\$0.63	540×2	串联	1.00	137.1	320.9	0.427
R - 260	200~300	1.70	2.6~3.0	7~8	ф0.75	468×2	串联	1.00	164.1	407.3	0.403
R - 320	280~380	1.70	2.5~3.0	6~8	∳0.85	408×2	串联	1.00	182.0	480.5	0.379
R - 600	380~650	1.70	2.4~3.0	5~7	ф0.80	570	并联	0.95	235.2	565.6	0.416
R-1 000	650~1 000	1.70	2.2~2.5	4~6	<b>ф</b> 1.0	431	并联	0.95	323.3	809.6	0.399

骨架采用 RB—80,内骨架(初级)绕线宽度为 59mm,可绕制厚度为 3.4mm;外骨架(次级)绕线宽度为 59mm,可绕制厚度为 3.7mm。

由于绕组平衡配置,故只要计算一个线圈即可。结果如下:

/ 2: N<sub>1</sub> / 2 = 710 匝, d<sub>1</sub> = 0.425mm, d<sub>1m</sub> = 0.488mm, 每层 118 匝, 绕 6 层, 绕组厚度 3.1mm;

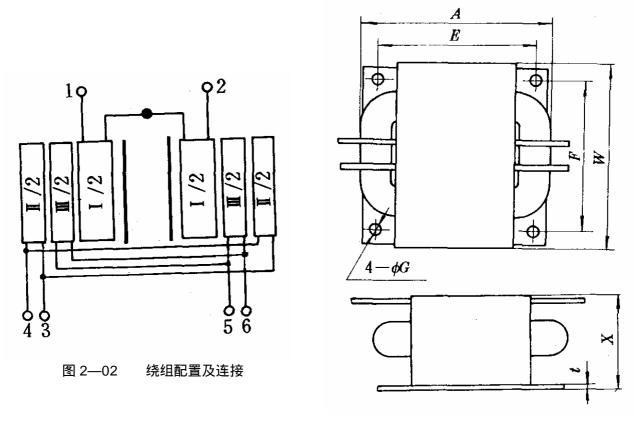


图 2—03 R 型变压器外形图

 $/2: N_2 = 52$  匝, $d_2 = 0.475$ mm, $d_{2m} = 0.54$ 1mm,每层 52 匝,绕 1 层,绕组厚度 0.57mm; $d_{2m} = 0.8$ mm,有层  $d_{2m} = 0.8$ mm,有层 d

如果在计算时,绕组在骨架尺寸范围内不能配置,则可改变导线直径至绕得下为止。

8) 绕组排列及连结

绕组排列及连接见图 2—02。

- 9) 其余计算均与 C 形铁心电源变压器相同, 在此不再赘述。
- 3.9.3 几种典型设计绕制方法

表 2—12 列出了几种典型设计的 R 型变压器绕组排列配置方法。

3.9.4 常用 R 型变压器规格

图 2—03 为卧式安装结构 R 型变压器外形,其尺寸规格见表 2—13。

表 2—12	几种典型的线圈绕制方法	
	例 1: 中心抽头串接	例 2; 串 接
型号	R—10	R—160
电 路 图	220V I 1 18V,0. 3A 05 I 18V,0. 3A 03'	1000 I 2020V 40240V
绕组连接电路图	110V 3 22×9V,0.3A 6 2×9V,0.3A 6 2×9V,0.3A 4 3'	110V 28 110V 1'0V 38 10V 4 10V 4 30 10V 4 30 10V 4 10V 4 10V 4
绕 组 排 列 图		
绕制数据	$d_{12} = d_{1'2'} = 0.15$ mm $N_{12} = N_{1'2'} = 1$ 650 $\times$ $d_{34} = d_{3'4'} = d_{56} = d_{5'6'} = 0.31$ mm $N_{34} = N_{3'4'} = N_{56} = N_{5'6'} = 155 \times$	$d_{12} = d_{1'2'} = d_{34} = d_{3'4'} = 0.65 \text{mm}$ $N_{12} = N_{1'2'} = 541 \text{ fb}$ $N_{34} = N_{3'4'} = 49 \text{ fb}$ $d_{56} = d_{5'6'} = 0.87 \text{mm}$ $N_{56} = N_{5'6'} = 292 \text{ fb}$
456 34.	tal 2 H W	例 4: 分段并联
绕法 型号	例 3: 并联 R—100	7914: ガモガル R—160
电 路 图	10————————————————————————————————————	10 12V 05 10V 04 1 12A 1 0V 03
绕组连接电路图	110V 110V 15V,4A 20 110V 20 15V,4A	110V 110V 1 0V 1 0V 1 0V 1 0V 6A 0V 0V 6A 0V 6A

上海亿立公司 上海绕线机厂

绕法	例 3: 并联	例 4: 分段并联
型号	R—100	R—160
绕 组 排 列 图		
绕 制 数 据	$d_{12} = d_{1'2'} = 0.50$ mm $N_{12} = N_{1'2'} = 627$ 匝 $d_{34} = d_{3'4'} = 1.26$ mm $N_{34} = N_{3'4'} = 92$ 匝	$d_{12} = d_{1'2'} = 0.65$ mm $N_{12} = N_{1'2'} = 541$ 匝 $d_{34} = d_{45} = d_{5'4'} = d_{4'3'} = 1.20$ mm $N_{34} = N_{5'4'} = 55$ 匝 $N_{45} = N_{4'3'} = 11$ 匝

绕法	例 5: 分段串接	例 6: 双组并联
型号	R—260	R—600
电 路 图	220V I	10————————————————————————————————————
绕组连接电路图	110V 110V 1 0 06 50V 05 50V 05 300V 4 0. 3A 400V 20 3	220V 3 40V, 4A 4 220V 40V, 4A 5 6 40V, 4A
绕组排列图		
绕制数据	$d_{12} = d_{1'2'} = 0.80$ mm $N_{12} = N_{1'2'} = 464$ 匝 $d_{43} = d_{4'5} = d_{56} = d_{67} = 0.38$ mm $N_{43} = 1822$ 匝, $N_{4'5} = 1367$ 匝, $N_{56} = N_{67} = 228$ 匝	$d_{12} = d_{1'2'} = 0.85$ mm $N_{12} = N_{1'2'} = 580$ 匝 $d_{34} = d_{3'4'} = d_{56} = d_{5'6'} = 1.35$ mm $N_{34} = N_{3'4'} = N_{56} = N_{5'6'} = 111$ 匝

表 2—13 R 型变压器主要尺寸表

型号	3	小形尺寸/mi	m		质量			
至 9	A	W	X	E	F	G	t	kg
R – 10	74	61	37	68.4	48	4×5	1.0	0.4
R-20	81	70	39	55	50	МЗ	1.0	0.5
R – 30	96	77	42	70	60	<b>\$</b> 5	1.0	0.7
R – 40	98	80	44	70	60	<b>\$</b> 5	1.0	0.9
R – 50	101	92	48	75	65	<b>\$</b> 5	1.0	1.0
R - 80	124	90	52	90	. 70	<b>\$</b> 5	1.2	1.4
R – 100	124	103	55	100	80	ф5	1.2	1.7
R – 160	138	115	63	100	85	<b>\$</b> 5	1.6	2.6
R - 260	156	121	66	130	95	<b>\$</b> 5	1.6	3.1
R - 320	163	128	70	135	95	<b>\$</b> 5	1.6	3.8
R – 600	182	145	85	142	100	ф8	1.6	6.5
R - 1000	222	172	99	180	140	<b>\$8</b>	2.6	10.5

### (全文完)

上海亿立科技发展有限公司 电话: 021 - 65237389

65488746

上海亿立电子设备制造有限公司 电话:021-65745005

上海绕线机厂 电话: 021 - 56779946

传真: 021 - 65745005